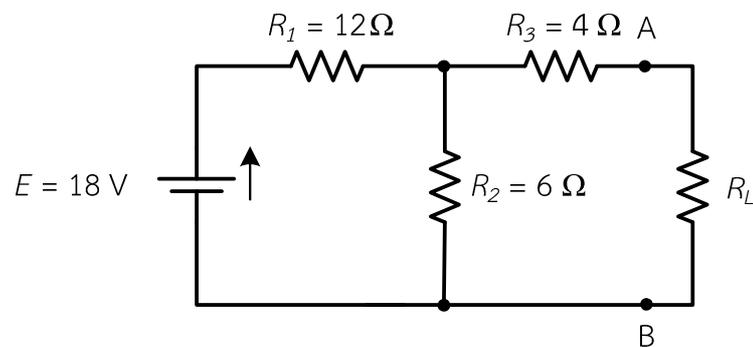


3. จากวงจรไฟฟ้า ในรูปที่ 16.27 จงคำนวณหาค่า (10 คะแนน)

- ความต้านทานโหลด ; R_L
- กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปที่ตัวต้านทานโหลด ; I_L
- กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นที่ตัวต้านทานโหลด ; P_L



รูปที่ 16.27 วงจรไฟฟ้า สำหรับแบบฝึกหัดข้อ 3

